

Nom :
Groupe :EMD de Mesure Electrique
11130

.....

Questions :

Donner le rôle des éléments suivants :

La résistance R_{limite} : Limiter le courant qui traverse le galvanomètreLa résistance $R_{\text{dissimile}}$ Limiter La tension aux bornes le galvanomètre


Le Galvanomètre : Mesurer les faibles courant dans un circuit électrique

Le ressort dans le Galvanomètre : Assurer l'équilibre pendant l'opération de mesure


Assurer l'équilibre au fond d'échelle.

4

Question 02

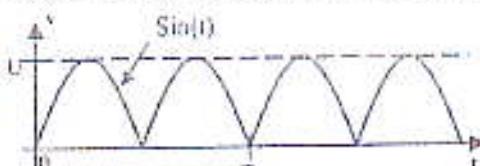Calculé la valeur efficace V_{eff} du signal suivantRéponse : $\sqrt{V} = \sqrt{U^2 \sin^2(\omega t)} \text{ avec } \omega = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow \sqrt{V} = U \sin\left(\frac{2\pi}{T} t\right)$

$$\begin{aligned} V_{\text{eff}} &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T U^2 \sin^2\left(\frac{2\pi}{T} t\right) dt} = \frac{U}{T} \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos\left(\frac{4\pi}{T} t\right) dt} = \frac{U}{T} \sqrt{\int_0^T dt - \frac{1}{2} \frac{U^2}{T^2} \sin\left(\frac{4\pi}{T} t\right)_0^T} \\ V_{\text{eff}} &= \frac{U}{\sqrt{2} \sqrt{T}} = \frac{U}{\sqrt{2} \sqrt{T}} \text{ et } f(t) = \frac{U}{\sqrt{2} \sqrt{T}} \end{aligned}$$

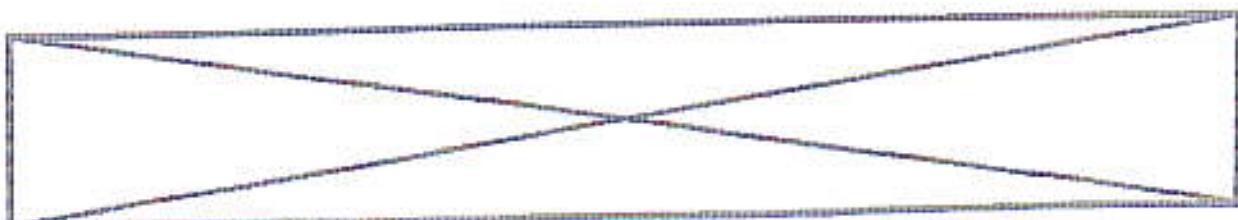Exercice 01 : On veut mesurer la puissance électrique dissipée dans un circuit composé de deux résistances associées en parallèle dont $R_1 = 53 \Omega \pm 6\%$ et $R_2 = 37 \Omega \pm 4\%$.L'intensité de courant $I = 1,5A$ a été mesurée avec une incertitude absolue totale de $\pm 0,02A$.

2) Calculer l'incertitude relative, commise sur la mesure de puissance totale

$$\frac{\Delta P}{P} = \frac{P_L - P_0}{P_0} = \frac{\rho_L \cdot V^2}{\rho_0 \cdot V^2} = \frac{\rho_L}{\rho_0} = \frac{53 \times 37}{53 \times 37} = 27,79\%$$

$$\Delta R = \left(\frac{P_L}{P_0} \right) \Delta \rho_0 + \left(\frac{V}{E_{\text{calib}}} \right) \Delta V_0 = \left(\frac{37}{53} \right) \cdot 0,53 + \left(\frac{53}{153} \right) \cdot 1,05 = 0,534 + 0,513 = 1,05\%$$


$$\frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta P}{P} + \frac{\Delta R}{R} = \frac{1,05}{27,79} = 3,7\%$$

Exercice 02

Nous disposons d'un appareil de mesure à cadre mobile dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Courant maximum : 7,1 mA, Tension aux bornes de l'appareil : 1,350 mV
- Nous voulons construire un appareil de mesure (Ampèremètre) avec trois (03) calibrages : $I_1 = 50 \text{ mA}$, $I_2 = 150 \text{ mA}$, $I_3 = 1 \text{ A}$.

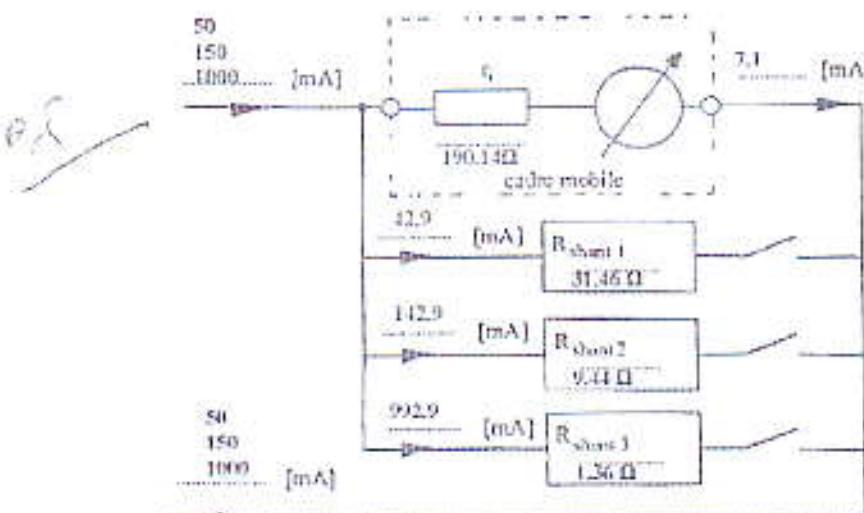6- Compléter le schéma électrique de l'instrument (Résistances, courants et tensions).



$$\sin(x)^2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2x)$$

Faculté des sciences et de la technologie
2^{me} année ST

Le 15/06/2021

Nom
Groupe : Electromécanique

Solution EMD de Notions de Mesures électriques et Électrostatiques
III

Question : A/ Compléter par (Fidélité, Étendue de mesure, Résolution, Justesse, Sensibilité).

- 1- Le domaine de variation possible de la grandeur à mesurer. Elle est définie par une valeur minimale et une valeur maximale (Étendue de mesure)
- 2- L'aptitude d'un appareil de mesure à donner des mesures exemptes d'erreurs accidentielles. (Justesse)
- 3- La variation du signal de sortie d'un appareil de mesure en fonction de la variation du signal d'entrée (Sensibilité)
- 4- La plus petite variation de la grandeur mesurée qui produit une variation perceptible de l'indication délivrée par l'instrument. (Résolution)

B/ Choisir la bonne réponse :

3. $\Delta(R_1 - R_2) =$

a) $\Delta R_1 - \Delta R_2$

b) $\Delta R_1 + \Delta R_2$

c) $\frac{\Delta R_1 + \Delta R_2}{\Delta R_1 \times \Delta R_2}$


4. $\frac{\Delta(R_1/R_2)}{R_1/R_2} =$

a) $\frac{\Delta R_1 + \Delta R_2}{R_1/R_2}$

b) $\frac{\Delta R_1}{R_1} + \frac{\Delta R_2}{R_2}$

c) $\frac{\Delta R_1}{R_1} \times \frac{\Delta R_2}{R_2}$

5. Soit le signal suivant :

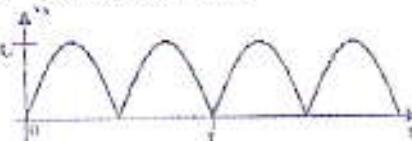

a) $V_{eff} = U/\sqrt{2}$ b) $V_{eff} = 2, U/\sqrt{2}$ c) $V_{eff} = U/2$

Exercice #1

On effectue les mesures suivantes : $I = (17 \pm 0,1) \text{ mA}$ et $U = (7 \pm 0,5) \text{ V}$

1- Calculer la valeur de R .


2- Calculer l'incertitude absolue de R .


3- Calculer l'incertitude relative de R .

$$U = R \cdot I \Rightarrow R = \frac{U}{I} = \frac{7}{17 \times 10^{-3}} = \frac{7}{17} \times 10^3 = 411,76 \Omega$$

$$2/ \Delta R = \left(\frac{\Delta U}{U} + \frac{\Delta I}{I} \right) \Rightarrow \Delta R = \left(\frac{0,5}{7 \times 10^{-3}} + 7 \times \frac{0,1}{17 \times 10^{-3}} \right) = 21,03 \Omega$$

$$3/ \frac{\Delta R}{R} = \frac{21,03}{411,76} = 0,051\%$$

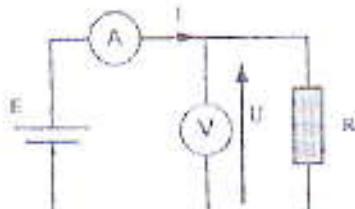


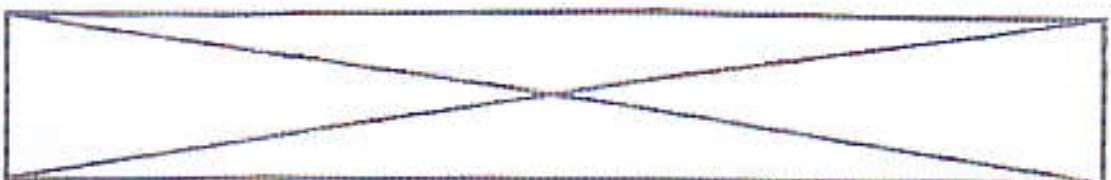**Exercice 02**

Nous disposons d'un appareil de mesure à cadre mobile dont les caractéristiques sont les suivantes

- Courant maximum : 7,1 [mA], Tension aux bornes du l'appareil : 1350 [mV]
- Nous voulons construire un appareil de mesure (Ampèremètre) avec trois (03) calibres : $I_1 = 50$ [mA], $I_2 = 150$ [mA], $I_3 = 1$ [A].

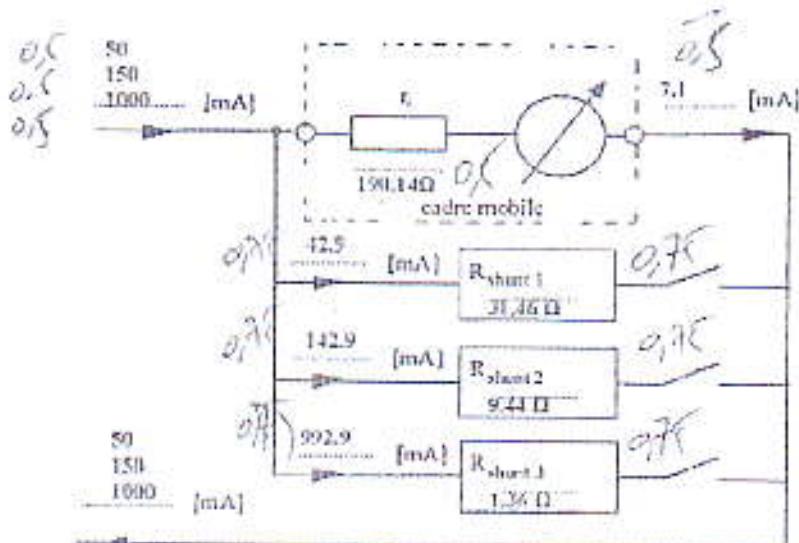5. Compléter le schéma électrique de l'instrument (Résistances, courants et tensions)



$$\sin(x)^2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2x)$$